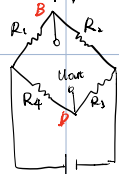


直流电桥输出电压



$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \Rightarrow U_0 = U$$

$$R_2 R_3 = R_1 R_4$$

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$U_0 = U \cdot \frac{R_1 R_3 - R_2 R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}$$

B.D. 桥平衡时, $U_0 = 0$

$$= U \left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

输入电压

$$\text{当 } R_1 \rightarrow R_1 + \Delta R_1, U_0 = \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) U$$

$$= \left(\frac{1 + \Delta R_1 / R_1}{1 + \Delta R_1 / R_1 + R_2 / R_1} - \frac{R_4 / R_3}{1 + R_4 / R_3} \right) U$$

$$= U \frac{1 + \Delta R_1 / R_1 + \frac{\Delta R_1 / R_1}{1 + R_2 / R_1} - \frac{R_4 / R_3}{1 + R_4 / R_3}}{(1 + \Delta R_1 / R_1 + R_2 / R_1)(1 + R_4 / R_3)}$$

$$= U \frac{1 + \Delta R_1 / R_1 - \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}}{(1 + \Delta R_1 / R_1 + R_2 / R_1)(1 + R_4 / R_3)} = 1$$

$$\text{桥臂比 } n = R_2 / R_1 = R_3 / R_4 \quad \Delta R_1 / R_1 = 0$$

$$= U \frac{\Delta R_1 / R_1}{(1 + n)(1 + \frac{R_2}{R_1})} = U \frac{n}{(1 + n)^2} \frac{\Delta R_1}{R_1}$$

$$K_u = U \frac{n}{(1 + n)^2}$$

K_u 越大, U_0 越大.

$n = 1$, 即 $R_1 = R_2, R_3 = R_4$ 时, K_u 最大. $K_u = \frac{1}{4} U$.

$$U_0 = \frac{1}{4} U \frac{\Delta R_1}{R_1} = \frac{1}{4} U \cdot K \cdot \varepsilon \text{ 灵敏度 } K_u = \frac{1}{4} U$$

桥臂系数 $\frac{1}{4}$

半桥: R_1, R_2 最变化相反应变片.

$$R_1 \rightarrow R_1 + \Delta R_1$$

$$R_2 \rightarrow R_2 - \Delta R_2$$

$$\text{输出电压 } U_0 = U \left(\frac{R_1 + \Delta R_1}{R_1 + \Delta R_1 + R_2 - \Delta R_2} - \frac{R_3}{R_3 + R_4} \right)$$

$\Delta R_1 = \Delta R_2$ 时, 非线性误差消除.

$$= \frac{1}{2} U \frac{\Delta R}{R} \quad K_u = \frac{1}{2} U, K = \frac{1}{2} \text{ (扩大一倍)}$$

- 温度补偿
- 消除非线性.
- 灵敏度扩大一倍.

● 全桥

$k_u = 11$, $k = 1$, 灵敏度 $\times 4$.