

交流电桥

优势:

直流: 优: 电源稳定, 电路简单, 是主要测量电路.

缺: 直流放大器复杂, 有零漂, 工频干扰.

交流: 优: 放大简单, 无零漂, 不受干扰.


缺: 需专用测量仪器, 或不易取高精度.

$$U_0 = \dot{U} \frac{Z_1 Z_3 - Z_2 Z_4}{(Z_1 + Z_3)(Z_2 + Z_4)} \quad Z_1 Z_3 - Z_2 Z_4 = 0$$

$$\text{即} \begin{cases} R_1 R_3 = R_2 R_4 \\ \varphi_1 + \varphi_3 = \varphi_2 + \varphi_4 \end{cases}$$

$$Z_1 \rightarrow Z_1 + \Delta Z_1, \quad U_0 = \dot{U} \cdot \frac{Z_3/Z_4 \cdot \Delta Z_1/Z_1}{(1 + \Delta Z_1/Z_1 + Z_3/Z_1)(1 + Z_3/Z_4)}$$

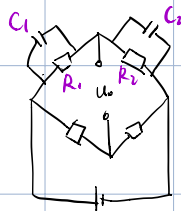单桥 当 $Z_1 = Z_2 = Z_3 = Z_4$, 有 $U_0 = \frac{1}{4} \dot{U} \frac{\Delta Z_1}{Z_1} = \frac{1}{4} \dot{U} k \epsilon$



$$Z_1 = \frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1} \quad \Delta Z_1 = \frac{\Delta R_1}{(1 + j\omega R_1 C_1)^2}$$

$$\text{单桥} \quad U_0 = \frac{1}{2} \dot{U} \frac{\Delta Z_1}{Z_1} = \frac{1}{2} \dot{U} k \epsilon$$

还要满足电容平衡条件.

$$R_1 C_1 = R_2 C_2$$

$$U_0 = \frac{1}{2} \dot{U} \frac{1}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \frac{\Delta R}{R} - j \cdot \frac{1}{2} \dot{U} \frac{\omega C}{1 + \omega^2 R^2 C^2} \Delta R$$

$$\text{全桥} \quad U_{sc} = \frac{1}{4} k (\epsilon_1 + \epsilon_3 - \epsilon_2 - \epsilon_4) U_{sr}$$

$$\begin{cases} \epsilon_2 = \epsilon_4 = -\epsilon \\ \epsilon_1 = \epsilon_3 = \epsilon \end{cases} \quad \text{有} \quad U_{sc} = k \epsilon U_{sr}$$

想要应变效果叠加, 相邻电阻 ΔR 方向相反 (一增一减)

应用.

$$U_{sc} = \frac{1}{4} \cdot k \epsilon U_m \sin \omega t \quad (\text{拉伸应变})$$

$$U_{sc} = -\frac{1}{4} k \epsilon U_m \sin \omega t \quad (\text{拉伸应变})$$

$$\text{若 } \epsilon_n = \epsilon_m \sin \Omega t$$

$$U_{sc} = \frac{1}{4} k \epsilon_m \sin \Omega t \cdot U_m \sin \omega t$$

$$= \frac{1}{8} k \epsilon_m U_m (\cos(\omega - \Omega)t - \cos(\omega + \Omega)t)$$

$$\frac{1}{2} \varepsilon_n = \varepsilon + \varepsilon_m \sin \Omega t$$

$$u_{sc} = \frac{1}{4} k \varepsilon_m l_m \sin \omega t + \frac{1}{8} k \varepsilon_m l_m (\cos(\omega - \Omega)t - \cos(\omega + \Omega)t)$$